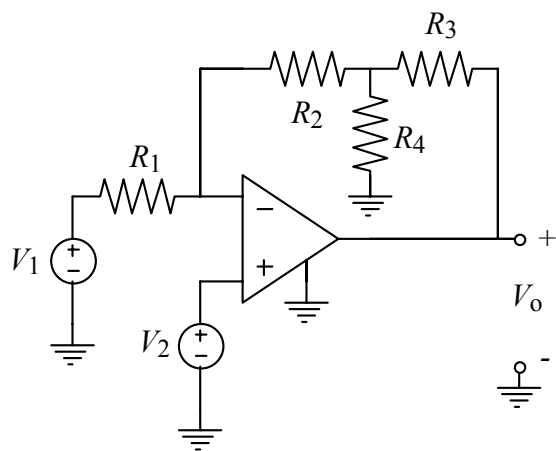


### Esercizio 1.1)


Determinare  $V_o$ .



$$[V_o = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 R_4} V_2 - \frac{R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 R_4} V_1]$$
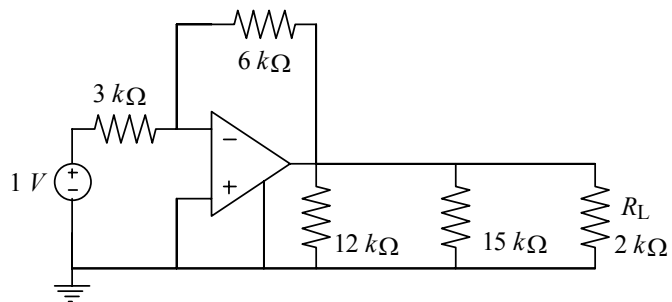
### Esercizio 1.2)


Determinare la potenza assorbita dal resistore  $R_L$ .



$$[2 \text{ mW}]$$

### Esercizio 1.3)


Determinare il valore di  $V_o$ .

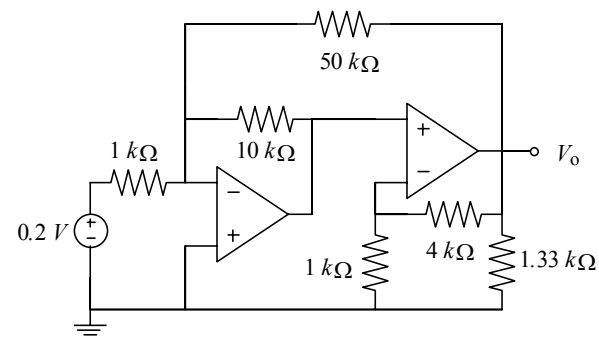

$$[-5 \text{ V}]$$
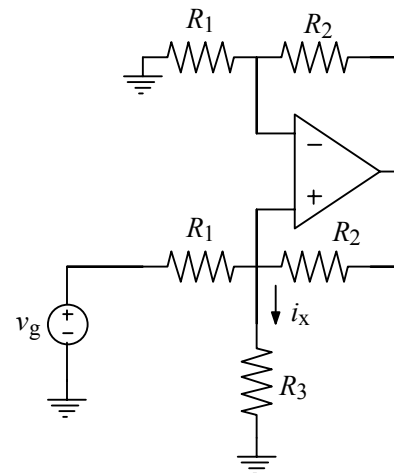
### Esercizio 1.4)


Determinare l'espressione della corrente  $i_x$ .



$$[i_x = \frac{v_g}{R_1}]$$

**Esercizio 1.5)**


Determinare il valore di  $v_o$ .

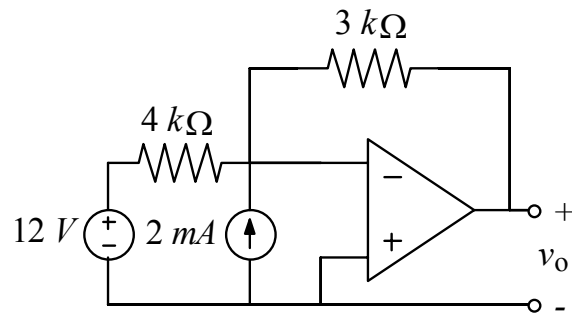

[ - 15 V ]

**Esercizio 1.6)**


Determinare il valore di  $v_o$ .

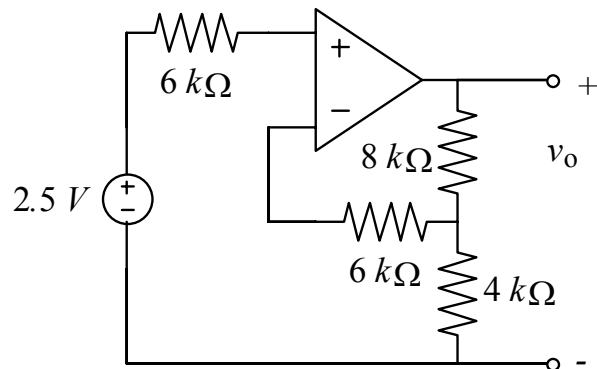

[ 7.5 V ]

**Esercizio 1.7)**


Determinare il valore di  $i_o$ .

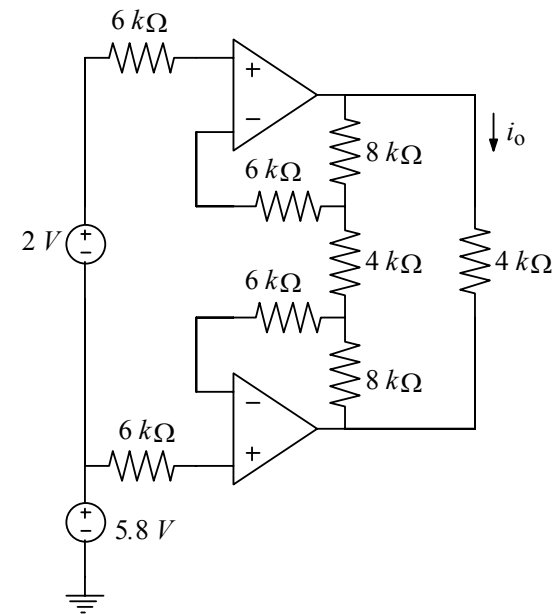

[ 2.5 mA ]

**Esercizio 1.8)**


Determinare il valore di  $v_o$ .

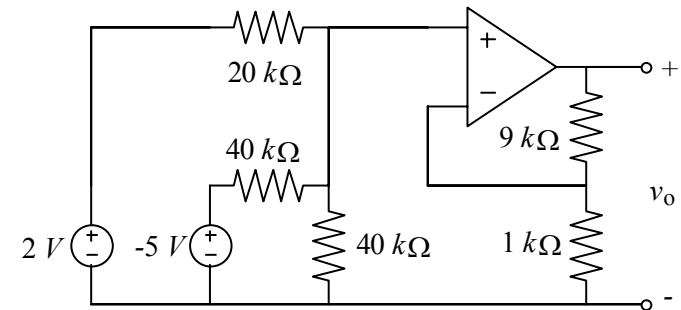

[ -2.5 V ]

### Esercizio 1.9)

Determinare  $v_o$ .

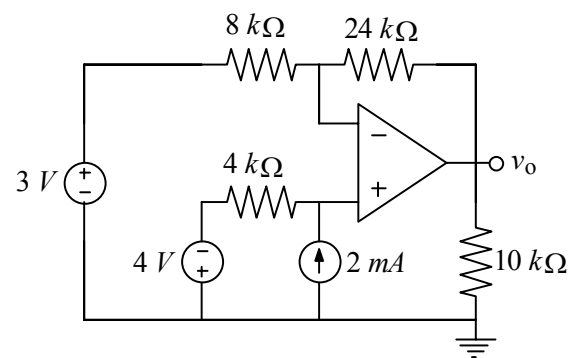

[7 V]