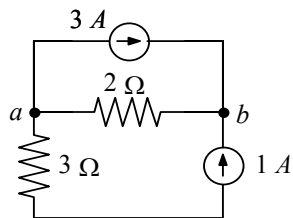


Esercizio 0.1)


Determinare la tensione v_{ab} per il circuito in figura, usando il metodo agli anelli.



$$[v_{ab} = -8 \text{ V}]$$

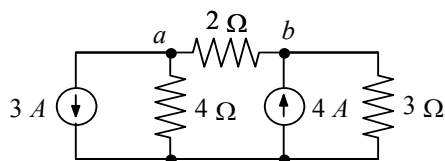Esercizio 0.2)


Determinare la tensione v_{ab} per il circuito in figura, usando il metodo agli anelli.



$$[v_{ab} = -16/3 \text{ V}]$$

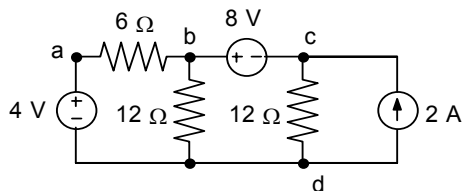Esercizio 0.3)


Usando il metodo ai tagli, determinare le tensioni v_{ab} e v_{cd} per il circuito in figura.



$$[v_{ab} = -6 \text{ V}, v_{cd} = 2]$$

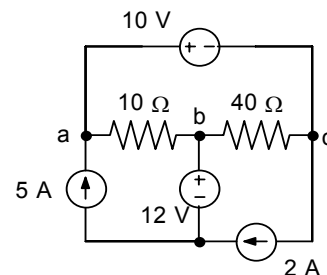Esercizio 0.4)


Usando il metodo agli anelli, determinare le tensioni v_{ab} e v_{bc} per il circuito in figura.



$$[v_{ab} = 26 \text{ V}, v_{bc} = -16 \text{ V}]$$

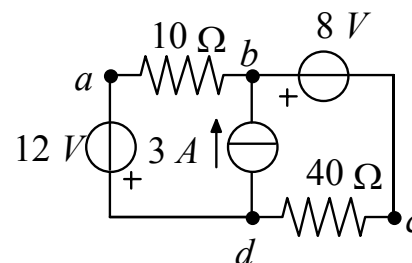Esercizio 0.5)


Usando il metodo ai tagli, determinare le tensioni v_{ab} e v_{cd} per il circuito in figura.



$$[v_{ab} = -28 \text{ V}, v_{cd} = 8 \text{ V}]$$

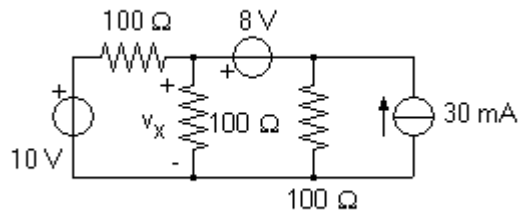Esercizio 0.6)


Usando il metodo ai tagli, determinare la tensione v_x .



[$v_x = 7 \text{ V}$]

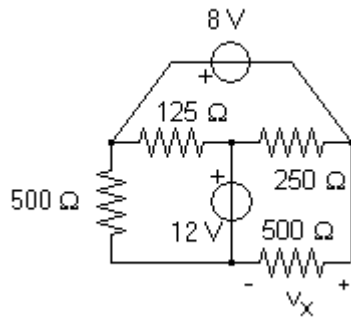Esercizio 0.7)


Usando il metodo ai tagli, determinare la tensione v_x .



[$v_x = 4 \text{ V}$]

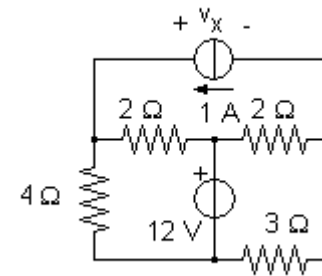Esercizio 0.8)


Usando il metodo agli anelli, determinare la tensione v_x .



[$v_x = 3.33 \text{ V}$]

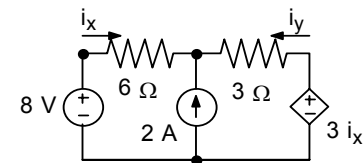Esercizio 0.9)


Usando il metodo agli anelli, determinare la corrente i_y .



[$i_y = -13/6 \text{ A}$]

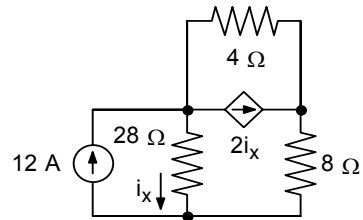Esercizio 0.10)


Usando il metodo agli anelli, determinare i_x .



[$i_x = 3 \text{ A}$]

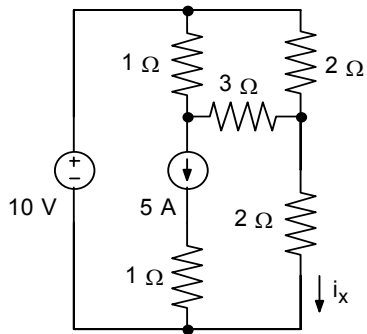Esercizio 0.11)


Usando il metodo agli anelli, determinare i_x .



[$i_x = 2.5 \text{ A}$]

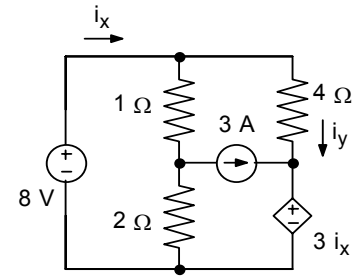Esercizio 0.12)

Usando il metodo agli anelli, determinare i_y .



[$i_y = -6/7 \text{ A}$]