Tabella di conversione tra parametri
di reti 2 porte

	z		y		h		A,B,C,D	
z	z_{11}	z_{12}	$\dfrac{y_{22}}{\Delta y}$	$-\dfrac{y_{12}}{\Delta y}$	$\dfrac{\Delta h}{h_{22}}$	$\dfrac{h_{12}}{h_{22}}$	$\dfrac{A}{C}$	$\dfrac{\Delta T}{C}$
	z_{21}	z_{22}	$-\dfrac{y_{21}}{\Delta y}$	$\dfrac{y_{11}}{\Delta y}$	$-\dfrac{h_{21}}{h_{22}}$	$\dfrac{1}{h_{22}}$	$\dfrac{1}{C}$	$\dfrac{D}{C}$
y	$\dfrac{z_{22}}{\Delta z}$	$-\dfrac{z_{12}}{\Delta z}$	y_{11}	y_{12}	$\dfrac{1}{h_{11}}$	$-\dfrac{h_{12}}{h_{11}}$	$\dfrac{D}{B}$	$-\dfrac{\Delta T}{B}$
	$-\dfrac{z_{21}}{\Delta z}$	$\dfrac{z_{11}}{\Delta z}$	y_{21}	y_{22}	$\dfrac{h_{21}}{h_{11}}$	$\dfrac{\Delta h}{h_{11}}$	$-\dfrac{1}{B}$	$\dfrac{A}{B}$
h	$\dfrac{\Delta z}{z_{22}}$	$\dfrac{z_{12}}{z_{22}}$	$\dfrac{1}{y_{11}}$	$-\dfrac{y_{12}}{y_{11}}$	h_{11}	h_{12}	$\dfrac{B}{D}$	$\dfrac{\Delta T}{D}$
	$-\dfrac{z_{21}}{z_{22}}$	$\dfrac{1}{z_{22}}$	$\dfrac{y_{21}}{y_{11}}$	$\dfrac{\Delta y}{y_{11}}$	h_{21}	h_{22}	$-\dfrac{1}{D}$	$\dfrac{C}{D}$
A,B, C,D	$\dfrac{z_{11}}{z_{21}}$	$\dfrac{\Delta z}{z_{21}}$	$-\dfrac{y_{22}}{y_{21}}$	$-\dfrac{1}{y_{21}}$	$-\dfrac{\Delta h}{h_{21}}$	$-\dfrac{h_{11}}{h_{21}}$	A	B
	$\dfrac{1}{z_{21}}$	$\dfrac{z_{22}}{z_{21}}$	$-\dfrac{\Delta y}{y_{21}}$	$-\dfrac{y_{11}}{y_{21}}$	$-\dfrac{h_{22}}{h_{21}}$	$-\dfrac{1}{h_{21}}$	C	D